

AIC final report

學號：b03901022


系級：電機三

姓名：卓伯鴻

1. Common-feedback Circuit & Design Procedure:

(1) 共模回授電路(Common-feedback Circuit):

電路設計圖如下：

 

我使用的共模回授(Common-mode Feedback)方式是採取將第一級(first-stage)的共模輸出(common-mode output)去回授給第一級的偏壓(bias voltage)，也就是上圖中，操控第一級最下兩個電晶體的閘極電壓(gate voltage)的電路形式。再者，第二級的回授則是使用了兩個電阻(resistor)，使得得到其平均值作為第二級最下兩個電晶體自身的偏壓(bias voltage)。

(2) 設計理念(Design Procedure):

spice電路設計圖如下：

```
**opamp.sp
.subckt opamp VDD GND Vb1 Vb2 Vb3 Vcm Vin Vip Von Vop
*params
.param M12 = 0.51
.param M34 = 5.75
.param M56 = 6
.param M78 = 4.8
.param M90 = 35
.param Mab = 6.25
.param Mcd = 1.5

.param W_l = 1.2u
.param L_l = 0.9u

*stage 1
M7 1 Vb3 VDD VDD P_18 W= W_l L= L_l M= M78
M8 2 Vb3 VDD VDD P_18 W= W_l L= L_l M= M78
M5 5 Vb2 1 1 P_18 W= W_l L= L_l M= M56
M6 6 Vb2 2 2 P_18 W= W_l L= L_l M= M56
M3 5 Vb1 3 3 N_18 W= W_l L= L_l M= M34
M4 6 Vb1 4 4 N_18 W= W_l L= L_l M= M34
M1 3 Vin 7 7 N_18 W= W_l L= L_l M= M12
M2 4 Vip 7 7 N_18 W= W_l L= L_l M= M12
*CMFB
M13 7 5 GND GND N_18 W= W_l L= L_l M= Mcd
M14 7 6 GND GND N_18 W= W_l L= L_l M= Mcd
*stage2
M9 Von 5 VDD VDD P_18 W= W_l L= L_l M= M90
M10 Vop 6 VDD VDD P_18 W= W_l L= L_l M= M90
M11 Von 8 GND GND N_18 W= W_l L= L_l M= Mab
M12 Vop 8 GND GND N_18 W= W_l L= L_l M= Mab
*passive components
R1 8 Von 500K
R2 8 Vop 500K

.ends
```

我的電路設計理念是，第一步，先訂一個標準的NMOS與PMOS的W和L長度，也就是每一個NMOS與PMOS電晶體都具有相同的長度及寬度，並先進行模擬，再確認這個設計圖是正確連接之後，觀察隔個節點(node:1~7)的電壓以及各個線路的電流狀況，來進行每對電晶體的偏壓(bias voltage)評估。第二步，再評估完各組電晶體的偏壓(bias voltage)值之後，調整各個電晶體的W和L關係來使得電晶體都可以工作在合理的工作區段，也就是飽和區段(saturation region)，而作為回授電路的電晶體則工作在深度三極管區(deep triode region, also known as linear region)。第三步，就是逐一調整每個電晶體的M值，利用電路中的「交易」(trade-off)使電路在各方面都達到足夠的效能。

2. Simulation Results

預期達到效能：

| | |
|---------------------------|----------|
| Open loop gain | >3000 |
| Single supply voltage | 1.5V |
| Load | 2pF |
| Output differential swing | 1.5V |
| Unity-Gain-bandwidth | >10MHz |
| Phase margin | >60 deg. |
| Slew rate | >10V/us |
| Closed-loop gain | >=2 |
| Power | <2mW |

Table I

電路模擬結果：

(1)testbench.ma0

| gain | phase_margin | unit_gain_freq | power |
|---------|--------------|----------------|-----------|
| temper | alter# | | |
| 94.1351 | 61.9830 | 4.152e+07 | 4.238e-04 |
| 25.0000 | 1 | | |

(2)Slew_rate.mt0


| rise_time | fall_time | slew_rate_rise | slew_rate_fall |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| temper | alter# | | |
| 6.729e-09 | 7.970e-09 | 11.8883 | 10.0371 |
| 25.0000 | 1 | | |

結果整理表格：


| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Open loop gain | 94.1351(dB) |
| Single supply voltage | 1.5V |
| Load | 2pF |
| Output differential swing | 1.5V |
| Unity-Gain-bandwidth | 4.152e+07(Hz) |
| Phase Margin | 61.9830(deg) |
| Slew rate | 11.8883 / 10.0371 (V/us) |
| Closed-loop Gain | |
| Power | 4.238e-04(W) |

3. Other Simulation Plots

(1) Bode Plot

 

(2) the power supply rejection ratio

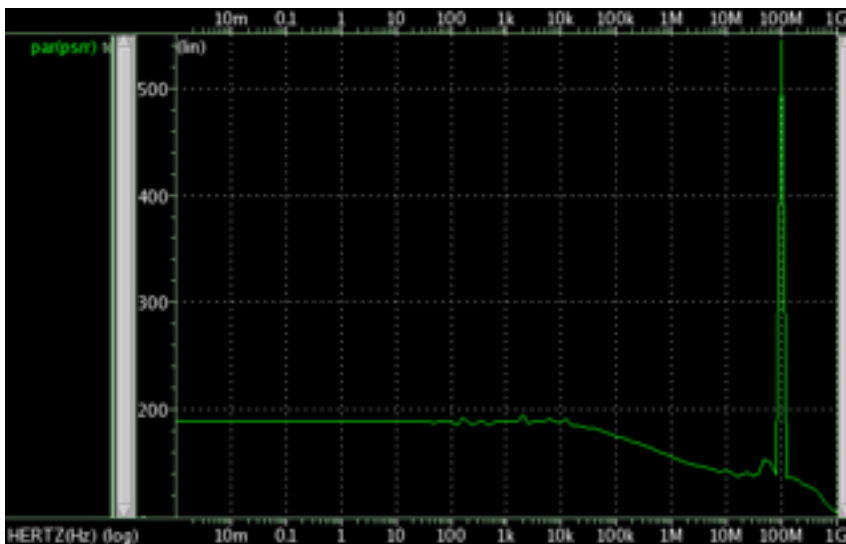

(3) Slew_rate

